# Verilog HDL 完成流水线处理器开发

流水线工程化方法

# 目录

一、		设计说明	3
		测试代码	
三、		结果对比	4
1	1.	P6_hazard.asm	4
2	2.	P6_function.asm	6
四、		参考数据通路	8
		实现功能	8
六、		问题与解决方案	9

# 一、 设计说明

- 1. 支持 MIPS-C3 指令集
  - a) MIPS-C3={LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、MULT、MULTU、DIV、DIVU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLT、SLTI、SLTIU、SLTU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO}
  - b) 运算类指令不支持溢出
- 2. 处理器为流水线设计,支持阻塞和转发

# 二、 测试代码


高老师提供的两个测试代码: P6\_hazard.asm 和 P6\_function.asm。

# 三、 结果对比


# 1. P6\_hazard.asm

### a) Mars 运行结果

Registers	Coproc 1	Coproc 0
Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000f0f
\$a1	5	0x00000f8f
\$a2	6	0x00008e1e
\$a3	7	0x00000f4f
\$t0	8	0x000031a4
\$t1	9	0x000032d8
\$t2	10	0x09dbea60
\$t3	11	0x00000134
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000003
\$s7	23	0x0000001f
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000001
\$k1	27	0x00000004
\$gp	28	0x00000000
\$sp	29	0x00000080
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x000031a4

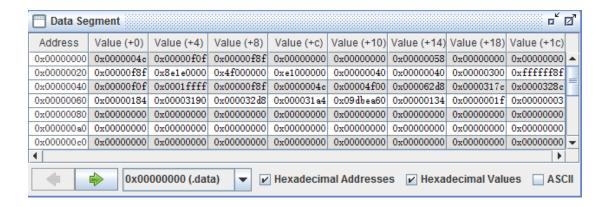


#### b) ModelSim 仿真结果

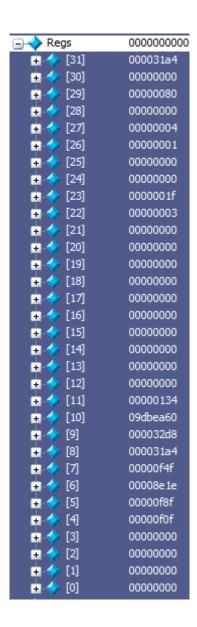


### 2. P6\_function.asm

#### a) Mars 运行结果

Registers	Coproc 1	Coproc 0
Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00005554
\$v1	3	0x98760000
\$a0	4	0x98761234
\$a1	5	0x00005554
\$a2	6	0x0000b9f9
\$a3	7	0x00003050
\$t0	8	0x98761234
\$t1	9	0x00003230
\$t2	10	0x00000012
\$t3	11	0x00003410
\$t4	12	0x6e600000
\$t5	13	0x0000c3af
\$t6	14	0xffffc3af
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000001
\$s4	20	0x00000001
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x00001800
\$sp	29	0x00000000
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00003170

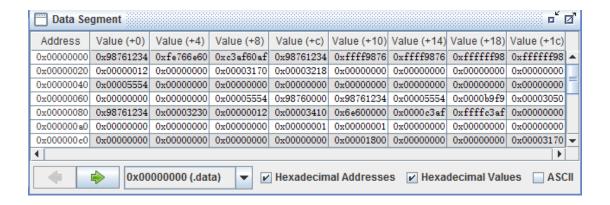


#### b) ModelSim 仿真结果

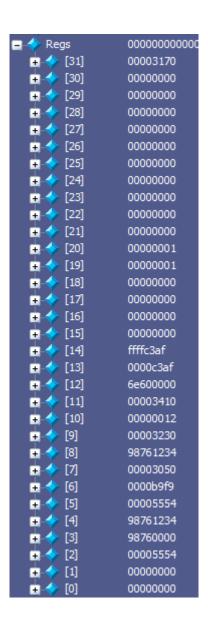

#### 

## 四、 参考数据通路

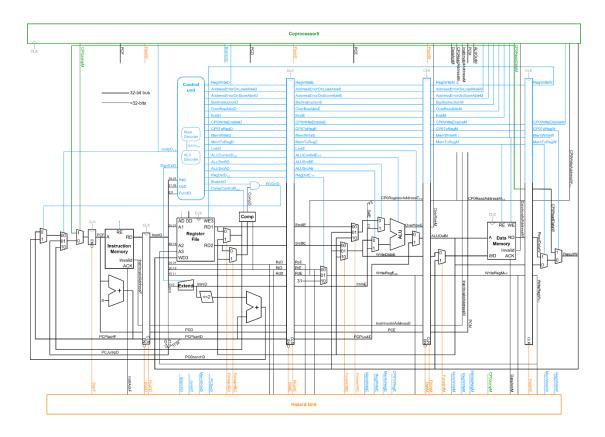

# 五、 实现功能

- 1. 支持 MIPS-C3 指令集的全部 50 条指令。
- 2. 正确进行数据转发与阻塞。
- 3. 执行乘法需要 5 个时钟周期,执行除法需要 10 个时钟周期,该功能使用一个计数器模拟实现。
- 4. 进行乘除法运算时,可以并行执行其他非乘除法指令,冒险检测单元会根据 ID 级的指令类型以及乘除法部件的 Busy 值来判断是否对流水线进行暂停和冲刷。
- 5. 为和测试代码保持一致,方便进行测试,本次实验支持一个延迟槽。
- 6. 为简化控制信号,没有对 ALU 单独设置控制器,而是直接在主控制器中发出 ALU 控制信号。

# 六、 问题与解决方案

- 1. ALU 在进行算术右移运算时,输入数据与控制信号都正确,但结果不对。 解决方案:上网查阅得知被移位的对象必须定义为 reg 类型,而我是直接对输出信 号进行 assign 赋值,添加 reg 类型的临时变量后,问题解决。
- 2. 根据 MIPS32 手册,JAL 与 JALR 指令向寄存器中存入的值应为 PC + 8,但在流水 寄存器中传递的值为 PC + 4。
  - 解决方案: 观察数据通路发现,流水寄存器中PC+4的值在译码阶段过后用途只是用来向JAL和JALR指令对应的寄存器中写入值。因此在RegE及之后的流水寄存器中,我将传递PC+4改成了传递PC+8,从而正确实现了JAL和JALR指令的功能。
- 3. 产生控制信号时要对不同指令产生不同信号,判断指令类型时指令类型编码挤在一起不利于查看。

解决方案: 使用宏定义或参数定义的形式将指令类型编码等常量集中放置。